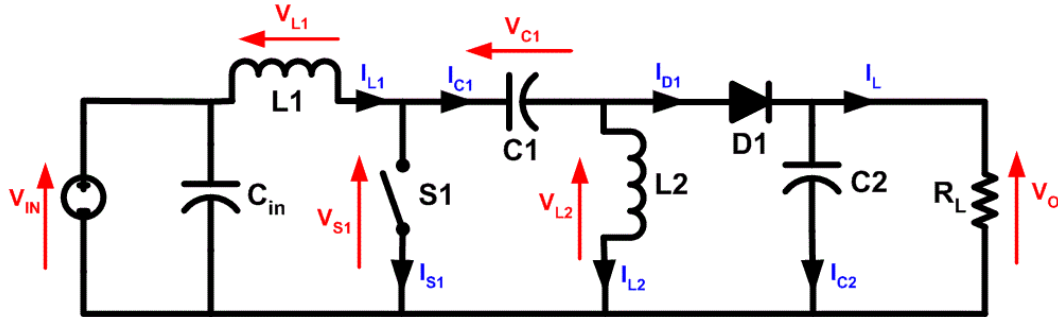


Design of SEPIC (Single-Ended Primary Inductor Converter) Converter



Design parameter:

Input Voltage (V_{in}) = 9V

Output Voltage required (V_o) = 6V

Load = 12W

Switching Frequency = 100 kHz

$\Delta i_{l1} = \Delta i_{l2} = 0.4$

Step 1: Determine the Duty Ratio

$$D = \frac{V_o}{V_{in} + V_o} = \frac{6}{6 + 9} = 0.4$$

Step 2: Determine the average inductor current

$$I_{l1} = \frac{P_{in}}{V_{in}} = \frac{12 + P_{losses}}{9} = 1.33 \text{ A}$$

$$I_{l2} = \frac{P_o}{V_o} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A}$$

Step 3: Calculate maximum inductance current $I_{L1, \max}$.

$$I_{L1, \max} = I_{L1} + 0.5 \times \Delta I_{l1} = 1.33 + \frac{0.4}{2} = 1.53 \text{ A}$$

$$I_{L1, \min} = I_{L1} - 0.5 \times \Delta I_{l1} = 1.33 - \frac{0.4}{2} = 1.13 \text{ A}$$

Step 4: Calculate maximum inductance current $I_{L2, \max}$.

$$I_{L2, \max} = I_{L2} + 0.5 \times \Delta I_{l2} = 2 + \frac{0.4}{2} = 2.2 \text{ A}$$

$$I_{L2, \min} = I_{L2} - 0.5 \times \Delta I_{l2} = 2 - \frac{0.4}{2} = 1.8 \text{ A}$$

Step 5: Determine Inductor Size

$$\Delta i_l = \frac{V_{in} D}{L f}$$

From above equation we can calculate inductance values as:

$$L_1 = \frac{V_{in} D}{\Delta i_{l1} f} = 90 \mu H$$

$$L_2 = \frac{V_{in} D}{\Delta i_{l2} f} = 90 \mu H$$

Step 6: Calculate load resistance

$$R = \frac{V_o^2}{P} = 3 \text{ ohm}$$

Step 7: Determine Capacitor size

(Assuming 1% ripple)

$$C_1 = C_2 = \frac{V_{in} D}{R f \Delta V_{c1}} = 80 \mu F$$